

1. Fonction du capteur

- a) pôle sensible + curseur fixe
- b) capteur passif: je capte une résistance
- c) $R_{23} = R_{TOT} \cdot \beta$

y	R_{23}	β	$y/L + 1/2$	V_1	V_S
$-L/2$	0	0	0	0V	0
0	$R_{TOT}/2$	$1/2$	$1/2$	0,5V	-5V
$L/2$	R_{TOT}	1	1	1V	-10V

d) plage d'entrée 11 mm (électrique)

$$\text{sensibilité} = \frac{1\text{mV}}{11\text{mm} \times 10^{-3}} = 90,9 \text{ mV/m}$$

e) 0,500 Ω et 1 kΩ

f) résolution = 0,01 mm \Rightarrow + petite variation de résistance = $1 \times 10^{-5} \times \text{sensibilité}$
 \Rightarrow + petit $\Delta R = 90,9 \times 10^{-2} \Omega = 0,909 \Omega$

2 Fonction du convertisseur

$$a) V_1 = E \times \frac{R_{TOT} \cdot \beta}{R_{TOT}} = \beta \cdot E$$

b) cf tableau

$$c) \Delta V = E \times \Delta \beta = 1 \cdot \frac{1 \times 10^{-2}}{n} = 909 \mu\text{V}$$

d) 8.8888 4 digits sont généralement suffisants, 5 digits OK

3 Conditionner à AOP

$$a) V_1 \text{ max} = 1V \quad \frac{R_1}{R} \leq 15$$

$$b) \frac{R_1}{R} = 10, \text{ cf tableau} \quad c) 3 \text{ ou } 4 \text{ digits}$$

$$d) -2,2V -$$